


Subject: آزمون میان ترم مدار منطقی

$t_{\text{inverter}} = 5 \text{ ns}$

$t_{\text{xor}} = 10 \text{ ns}$

$c2, T1, z, y, x$

-1

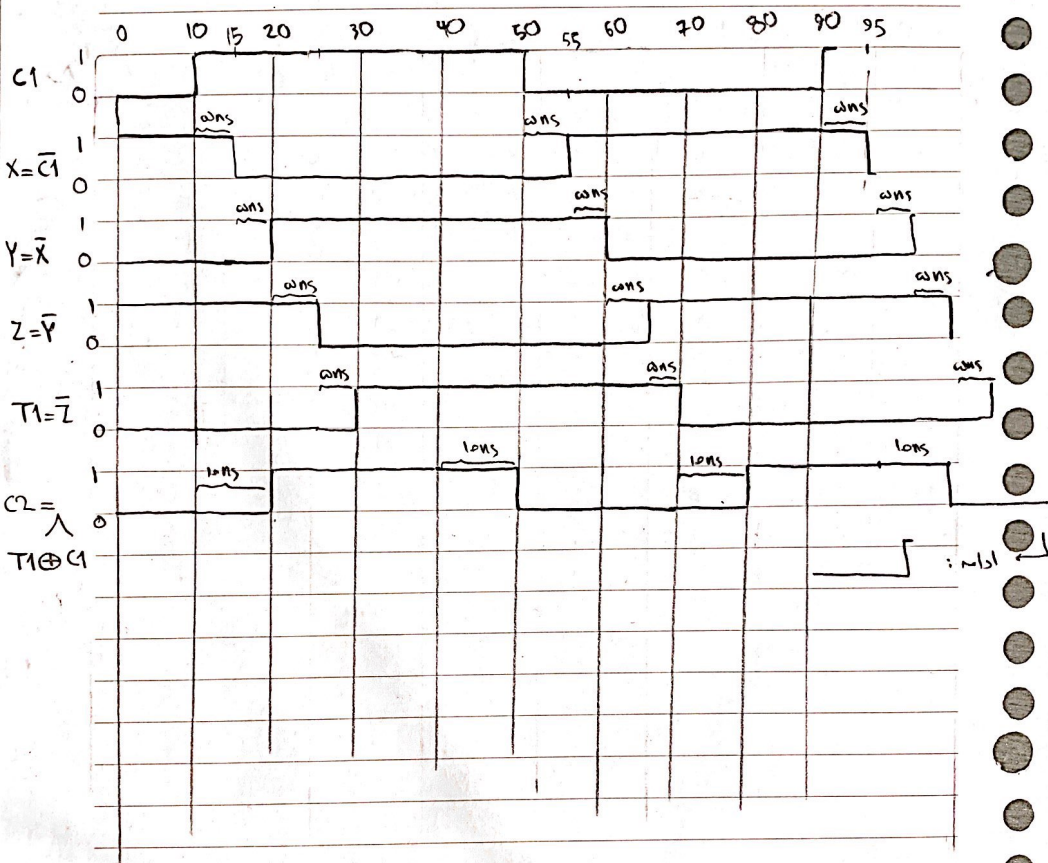

xor

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0