


$$EQ = \underbrace{(A[0] \oplus B[0])}_{C[0]} \cdot \underbrace{(A[1] \oplus B[1])}_{C[1]} \cdot \underbrace{(A[2] \oplus B[2])}_{C[2]} \cdot \underbrace{(A[3] \oplus B[3])}_{C[3]}$$

$$GT = (A[3] \cdot B[2])' + C[2] \cdot (A[3] \cdot B[1])' + C[1] \cdot C[2] \cdot (A[3] \cdot B[0])'$$

$$LT = (A[3] \cdot B[2]) + C[2] \cdot (A[3] \cdot B[1]) + C[1] \cdot C[2] \cdot (A[3] \cdot B[0])$$

$$LT = (A[3] \cdot B[2]) + C[2] \cdot (A[3] \cdot B[1]) + C[1] \cdot C[2] \cdot (A[3] \cdot B[0])$$

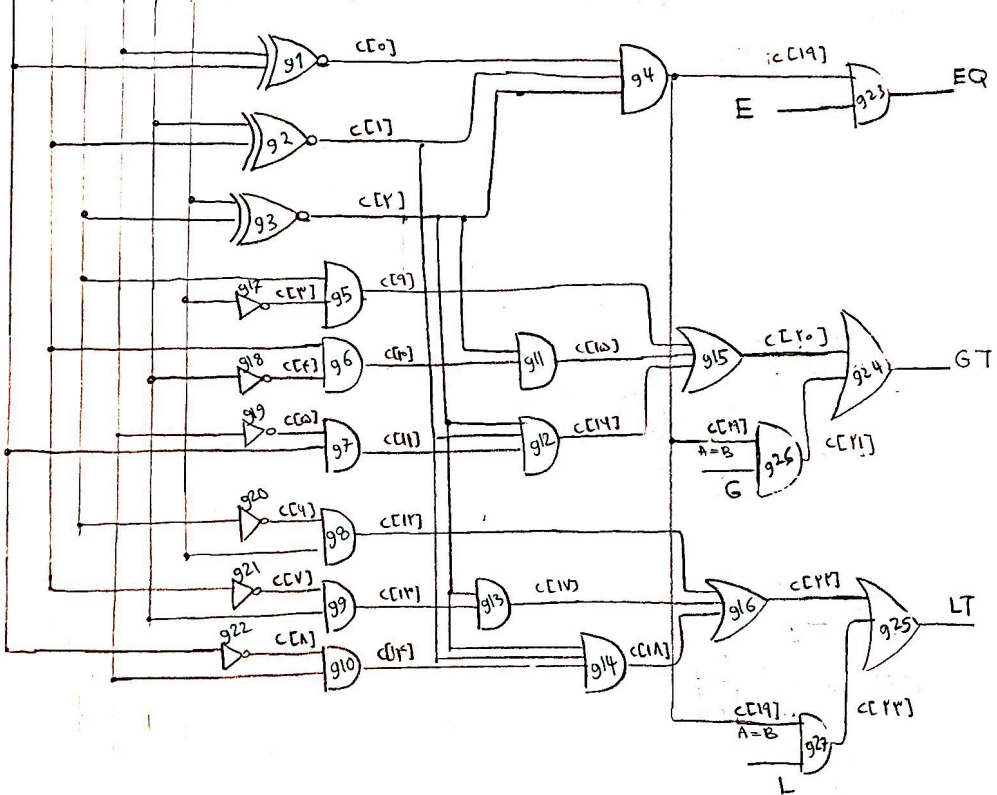A[3:0] A[3] A[2] A[1] A[0] B[3:0] B[3] B[2] B[1] B[0]



```

module comparator3(
    input [2:0] A;
    input [2:0] B;
    input      1,
    input      9,
    output     1t,
    output     et,
    output     gt
);

```

```

or
    g15(c[6], c[6], c[14], c[9]),
    g14(gt, c[6], c[11]),
    g18(1t, c[17], c[13]);
    g16(c[17], c[18], c[14], c[13]);
endmodule

```

```

wire c[14:0];
xnor

```

```

    g1(c[0], A[0], B[0]),
    g2(c[1], A[1], B[1]),
    g3(c[2], A[2], B[2]);

```

not

```

    g17(c[3], B[2]),
    g18(c[4], B[1]),
    g19(c[5], B[0]),
    g20(c[4], A[2]),
    g21(c[5], A[1]),
    g22(c[6], A[0]);

```

and

```

    g11(c[10], c[13], c[10]),
    g12(c[14], c[11], c[13], c[11]),
    g13(c[14], c[13], c[13]),
    g14(c[14], c[11], c[13], c[13]),
    g5(c[9], c[13], A[2]),
    g6(c[10], c[13], A[1]),
    g7(c[11], c[10], A[0]),
    g8(c[14], c[4], B[2]),
    g9(c[13], c[5], B[1]),
    g10(c[13], c[6], B[0]),
    g4(c[14], c[0], c[11], c[13]),
    g26(c[21], c[19], g1),
    g27(c[23], c[19], 1),
    g23(et, c[19], e); (2)

```